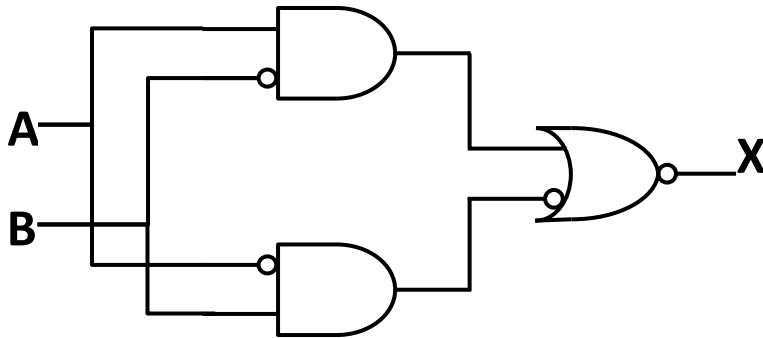





Descubra a tabela verdade e a função booleana dos circuitos abaixo:


1.a)




1.b)

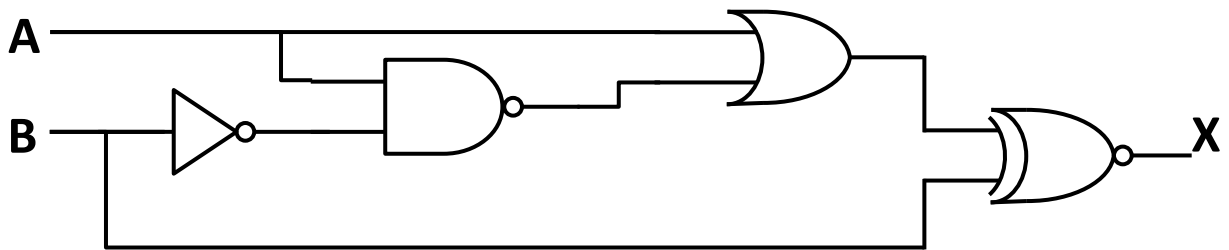

1.c)

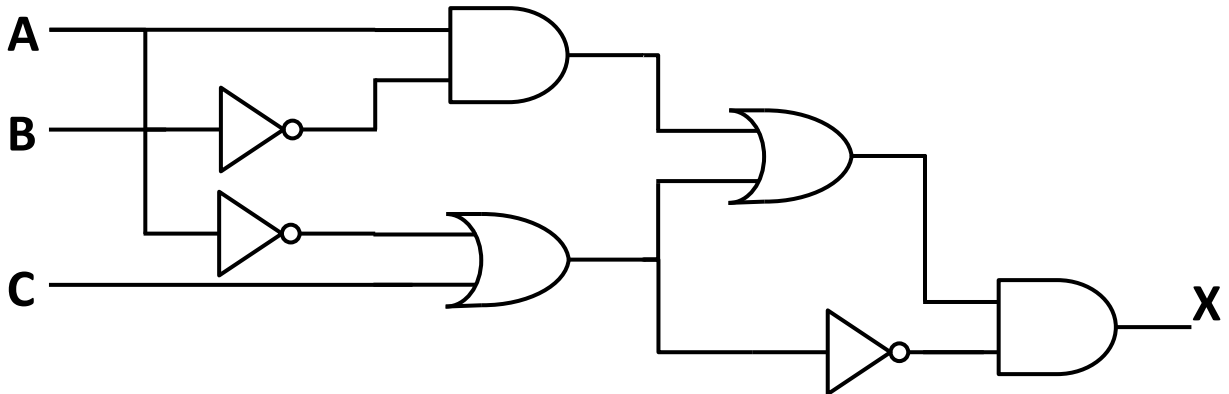

1.d)

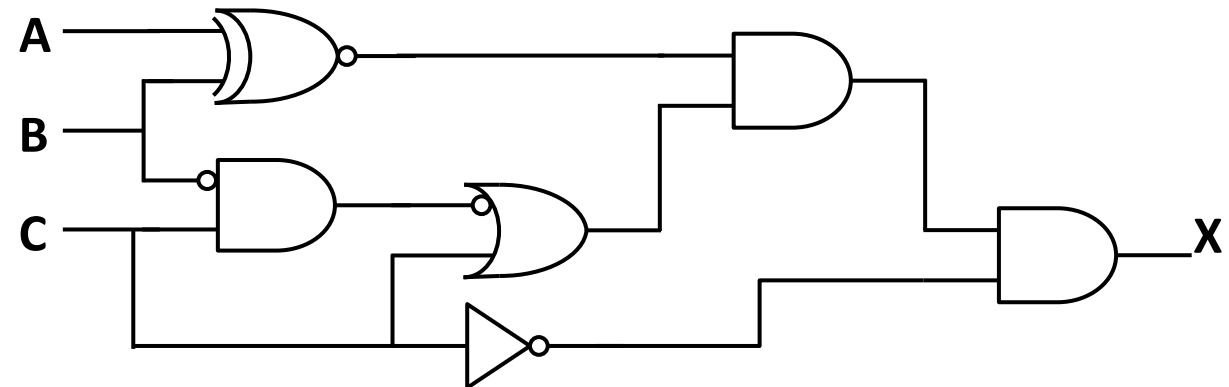

1.e)

